

【初试】2026 年 南昌工程学院 862 电路分析考研精品资料

说明：本套资料由高分研究生潜心整理编写，高清电子版支持打印，考研推荐资料。

一、考研真题及重点名校真题汇编

0. 南昌工程学院 862 电路分析 2019-2020 年考研真题：暂无答案

说明：分析历年考研真题可以把握出题脉络，了解考题难度、风格，侧重点等，为考研复习指明方向。

1. 附赠重点名校：电路 2011-2024 年考研真题汇编(暂无答案)

说明：赠送重点名校考研真题汇编，因不同院校真题相似性极高，甚至部分考题完全相同，建议考生备考过程中认真研究其他院校的考研真题。

二、2026 年南昌工程学院 862 电路分析考研资料

2. 《电路分析基础》考研相关资料

(1) 《电路分析基础》考研核心题库(含答案)

①南昌工程学院 862 电路分析考研核心题库之计算题精编。

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习推荐资料。

三、电子版资料全国统一零售价

本套考研资料包含以上部分(不含教材)，全国统一零售价：[¥]

四、2026 年研究生入学考试指定/推荐参考书目(资料不包括教材)

南昌工程学院 862 电路分析考研初试参考书

《电路分析基础》(第 5 版)，张永瑞，西安电子科技大学出版社，2021 年。

五、本套考研资料适用院系

信息工程学院

六、本专业一对一辅导(资料不包含，需另付费)

提供本专业高分学长一对一辅导及答疑服务，需另付费，具体辅导内容计划、课时、辅导方式、收费标准等详情请咨询机构或商家。

七、本专业报录数据分析报告(资料不包含，需另付费)

提供本专业近年报考录取数据及调剂分析报告，需另付费，报录数据包括：

- ①报录数据-本专业招生计划、院校分数线、录取情况分析 & 详细录取名单；
- ②调剂去向-报考本专业未被录取的考生调剂去向院校及详细名单。

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	4
南昌工程学院 862 电路分析历年真题汇编.....	6
南昌工程学院 862 电路分析 2020 年考研真题（暂无答案）.....	6
南昌工程学院 862 电路分析 2019 年考研真题（暂无答案）.....	11
2026 年南昌工程学院 862 电路分析考研核心题库.....	17
《电路分析基础》考研核心题库之计算题精编.....	17
附赠重点名校：电路 2011-2024 年考研真题汇编（暂无答案）.....	64
第一篇、2024 年电路考研真题汇编.....	64
2024 年武汉大学 835 电路考研专业课真题.....	64
2024 年扬州大学 841 电路考研专业课真题.....	69
2024 年沈阳农业大学 807 电路考研专业课真题.....	73
第二篇、2023 年电路考研真题汇编.....	75
2023 年北京邮电大学 611 电路基础考研专业课真题.....	75
2023 年四川轻化工大学 811 电路分析基础（A 卷）考研专业课真题.....	83
2023 年武汉大学 835 电路考研专业课真题.....	86
2023 年西安石油大学 834 电路考研专业课真题.....	90
2023 年扬州大学 841 电路（A 卷）考研专业课真题.....	95
第三篇、2022 年电路考研真题汇编.....	99
2022 年西安石油大学 834 电路考研专业课真题及答案.....	99
第四篇、2021 年电路考研真题汇编.....	104
2021 年沈阳农业大学 807 电路考研专业课真题及答案.....	104
2021 年常州大学 853 电路基础考研专业课真题及答案.....	106
2021 年广东工业大学 808 电路理论考研专业课真题及答案.....	109
第五篇、2020 年电路考研真题汇编.....	114
2020 年武汉科技大学 801 电路考研专业课真题及答案.....	114
2020 年长沙理工大学 821 电路考研专业课真题.....	126
2020 年重庆邮电大学 823 电路考研专业课真题.....	131
2020 年南京师范大学 861 电路考研专业课真题.....	139
2020 年桂林理工大学 872 电路考研专业课真题.....	143
第六篇、2019 年电路考研真题汇编.....	147
2019 年江苏大学 830 电路考研专业课真题.....	147
2019 年山东大学 846 电路考研专业课真题.....	151
第七篇、2018 年电路考研真题汇编.....	155
2018 年长沙理工大学 821 电路考研专业课真题.....	155
2018 年南京航空航天大学 919 电路考研专业课真题.....	159

2018 年西安建筑科技大学 873 电路考研专业课真题	162
第八篇、2017 年电路考研真题汇编	168
2017 年南京航空航天大学 919 电路考研专业课真题	169
第九篇、2016 年电路考研真题汇编	172
2016 年湘潭大学 868 电路（二）考研专业课真题	173
2016 年南京航空航天大学 919 电路考研专业课真题	176
第十篇、2015 年电路考研真题汇编	179
2015 年湘潭大学 868 电路二考研专业课真题	179
2015 年湘潭大学 846 电路一考研专业课真题	182
2015 年南京航空航天大学 919 电路（专业学位）考研专业课真题	184
第十一篇、2014 年电路考研真题汇编	188
2014 年南京航空航天大学 919 电路（专业学位）考研专业课真题	188
第十二篇、2013 年电路考研真题汇编	192
2013 年南京航空航天大学 919 电路（专业学位）考研专业课真题	193
第十三篇、2012 年电路考研真题汇编	197
2012 年湘潭大学 856 电路二考研专业课真题	197
2012 年湘潭大学 854 电路一考研专业课真题	200
2012 年南京航空航天大学 919 电路（专业学位）考研专业课真题	203
2012 年南京航空航天大学 978 数字电路（专业学位）考研专业课真题	206
第十四篇、2011 年电路考研真题汇编	210
2011 年湘潭大学 853 电路二考研专业课真题	210
2011 年湘潭大学 851 电路一考研专业课真题	213

南昌工程学院 862 电路分析历年真题汇编

南昌工程学院 862 电路分析 2020 年考研真题（暂无答案）

南昌工程学院 2020 年全日制硕士研究生入学考试试题

(A 卷)

专业： 电子信息 科目： 841 电路分析

注：考生答题时，请写在考点下发的答题纸上，写在本试题纸或其他答题纸上的一律无效。

(本试题共 5 页)

一、选择题（每题 4 分，共 40 分）

1、如图 1 所示电路，电流 I 等于（ ）。

- A、 $-2A$ B、 $-3A$
C、 $2A$ D、 $3A$

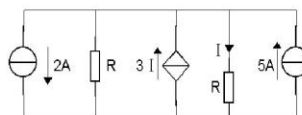


图 1

2、电路如图 2 所示，电路 N（ ）。

- A、吸收功率 $10W$ B、发出功率 $10W$
C、吸收功率 $2.5W$ D、发出功率 $2.5W$


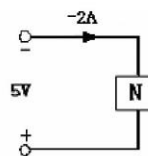


图 2

3、图 3 为一线性纯电阻网络 NR，其内部结构不详。已知当 $u_s=12V$ ， $i_s=4A$ 时，响应 $u_2=0$ ；当 $u_s=-12V$ ， $i_s=-2A$ 时， $u_2=-1V$ 。问当 $u_s=9V$ ， $i_s=-1A$ 时的电压 u_2 等于（ ）。

- A、 $1V$ B、 $-1V$
C、 $2V$ D、 $-2V$

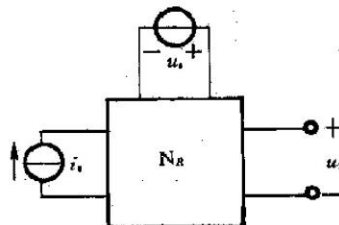

第 1 页，共 5 页

4、戴维宁定理说明一个线性有源二端网络可等效为（ ）连接来表示。