

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	3
2026 年石河子大学 811 电工电子学考研核心题库.....	6
《电工学·电子技术》考研核心题库之选择题精编.....	6
《电工学·电子技术》考研核心题库之计算题精编.....	42
2026 年石河子大学 811 电工电子学考研题库[仿真+强化+冲刺]	173
石河子大学 811 电工电子学之电工学-电工技术考研仿真五套模拟题.....	173
2026 年电工学-电工技术五套仿真模拟题及详细答案解析（一）	173
2026 年电工学-电工技术五套仿真模拟题及详细答案解析（二）	182
2026 年电工学-电工技术五套仿真模拟题及详细答案解析（三）	191
2026 年电工学-电工技术五套仿真模拟题及详细答案解析（四）	200
2026 年电工学-电工技术五套仿真模拟题及详细答案解析（五）	209
石河子大学 811 电工电子学之电工学-电工技术考研强化五套模拟题.....	217
2026 年电工学-电工技术五套强化模拟题及详细答案解析（一）	217
2026 年电工学-电工技术五套强化模拟题及详细答案解析（二）	228
2026 年电工学-电工技术五套强化模拟题及详细答案解析（三）	236
2026 年电工学-电工技术五套强化模拟题及详细答案解析（四）	247
2026 年电工学-电工技术五套强化模拟题及详细答案解析（五）	255
石河子大学 811 电工电子学之电工学-电工技术考研冲刺五套模拟题.....	263
2026 年电工学-电工技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（一）	263
2026 年电工学-电工技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（二）	272
2026 年电工学-电工技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（三）	281
2026 年电工学-电工技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（四）	288
2026 年电工学-电工技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（五）	294
石河子大学 811 电工电子学之电工学-电子技术考研仿真五套模拟题.....	303
2026 年电工学-电子技术五套仿真模拟题及详细答案解析（一）	303
2026 年电工学-电子技术五套仿真模拟题及详细答案解析（二）	313
2026 年电工学-电子技术五套仿真模拟题及详细答案解析（三）	325
2026 年电工学-电子技术五套仿真模拟题及详细答案解析（四）	337
2026 年电工学-电子技术五套仿真模拟题及详细答案解析（五）	346
石河子大学 811 电工电子学之电工学-电子技术考研强化五套模拟题.....	356
2026 年电工学-电子技术五套强化模拟题及详细答案解析（一）	356
2026 年电工学-电子技术五套强化模拟题及详细答案解析（二）	367
2026 年电工学-电子技术五套强化模拟题及详细答案解析（三）	379
2026 年电工学-电子技术五套强化模拟题及详细答案解析（四）	389
2026 年电工学-电子技术五套强化模拟题及详细答案解析（五）	401

石河子大学 811 电工电子学之电工学-电子技术考研冲刺五套模拟题.....	411
2026 年电工学-电子技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（一）	411
2026 年电工学-电子技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（二）	420
2026 年电工学-电子技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（三）	432
2026 年电工学-电子技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（四）	442
2026 年电工学-电子技术五套冲刺模拟题及详细答案解析（五）	453
附赠重点名校：电工学（电工电子）相关 2011-2021、2023 年考研真题汇编（暂无答案）	463
第一篇、2023 年电工学相关考研真题汇编	463
2023 年沈阳工业大学 804 电工基础考研专业课真题	463
第二篇、2021 年电工学相关考研真题汇编	467
2021 年昆明理工大学 812 电工电子学考研专业课真题	467
第三篇、2020 年电工学相关考研真题汇编	470
2020 年昆明理工大学 816 电工电子学考研专业课真题	470
第四篇、2019 年电工学相关考研真题汇编	473
2019 年浙江海洋大学 816 电工电子学考研专业课真题	473
2019 年浙江海洋大学 909 电工电子学考研专业课真题	478
第五篇、2018 年电工学相关考研真题汇编	486
2018 年湖南农业大学 822 电工电子学考研专业课真题	486
2018 年昆明理工大学 812 电工电子学考研专业课真题	491
2018 年南京航空航天大学 823 电工电子学考研专业课真题	493
第六篇、2017 年电工学相关考研真题汇编	498
2017 年湖南农业大学 822 电工电子学考研专业课真题	498
2017 年昆明理工大学 812 电工电子学考研专业课真题	502
2017 年南京航空航天大学 823 电工电子学考研专业课真题	505
2017 年浙江海洋大学 908 电工电子学考研专业课真题	510
2017 年浙江农林大学 817 电工学考研专业课真题	516
第七篇、2016 年电工学相关考研真题汇编	521
2016 年浙江海洋大学 908 电工电子学考研专业课真题	521
2016 年湖南农业大学 822 电工电子学考研专业课真题	525
2016 年昆明理工大学 812 电工电子学考研专业课真题	531
2016 年南京航空航天大学 823 电工电子学考研专业课真题	533
第八篇、2015 年电工学相关考研真题汇编	539
2015 年昆明理工大学 812 电工电子学考研专业课真题	539
2015 年南京航空航天大学 823 电工电子学考研专业课真题	541
2015 年浙江海洋学院 914 电工电子学考研专业课真题	546
第九篇、2014 年电工学相关考研真题汇编	550
2014 年湖南农业大学 822 电工电子学考研专业课真题	550
2014 年南京航空航天大学 823 电工电子学考研专业课真题	554
2014 年浙江农林大学 817 电工学考研专业课真题	560

2014 年昆明理工大学 812 电工电子学考研专业课真题	566
第十篇、2013 年电工学相关考研真题汇编	568
2013 年昆明理工大学 812 电工电子学考研专业课真题	568
2013 年南京航空航天大学 823 电工电子学考研专业课真题	570
2013 年浙江农林大学 817 电工学考研专业课真题	576
第十一篇、2012 年电工学相关考研真题汇编	581
2012 年昆明理工大学 812 电工电子学考研专业课真题	581
2012 年南京航空航天大学 823 电工电子学考研专业课真题	583
2012 年浙江农林大学 817 电工学考研专业课真题	589
2012 年浙江农林大学 817 电工学考研专业课真题	594
第十二篇、2011 年电工学相关考研真题汇编	602
2011 年江苏大学 832 电工电子学考研专业课真题	602
2011 年昆明理工大学 811 电工电子学考研专业课真题	606
2011 年南京航空航天大学 823 电工电子学考研专业课真题	608

2026 年石河子大学 811 电工电子学考研核心题库

《电工学·电子技术》考研核心题库之选择题精编


1. 关于场效应管, 下列叙述正确的是_____。
- A. 它属于电流控制型器件
- B. 其热稳定性不如双极型晶体管
- C. 漏极电流只由多子运动产生, 所以称之为单极型晶体管

【答案】C

2. 连续“同或”199 个 0 的结果是_____。
- A. 0;
- B. 1;
- C. 不唯一;
- D. 没意义

【答案】A

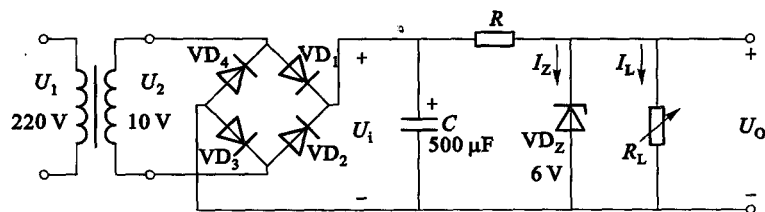3. 如图所示电路中 $U_2 = 10\text{ V}$, 若电容 C 脱焊, 则 $U_{i(AV)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



图

- A. 4.5V
- B. 9V
- C. 2V
- D. 4V

【答案】B

4. 差分放大电路一般有两个输入端: _____ 和 _____, 有两个输出端, 组合起来就有四种连接方式: _____、_____、_____ 和 _____。

- A. 基极输入, 集电极输入, 双入双出, 双入单出, 单入双出, 单入单出
- B. 同相输入端, 反相输入端, 双入双出, 双入单出, 单入双出, 单入单出
- C. 射极输入, 集电极输入, 双入双出, 双入单出, 单入双出, 单入单出
- D. 射极输入, 基极输入, 双入双出, 双入单出, 单入双出, 单入单出

【答案】B

5. 对于 JK 触发器, 设输入 $J=0, K=1$, 在 CP 脉冲作用后, 触发器的次态应为_____。
- A. 0
- B. 1
- C. 不变
- D. 翻转

【答案】A