

【初试】2026 年 深圳大学 801 电子电路考研精品资料

说明：本套资料由高分研究生潜心整理编写，高清电子版支持打印，考研推荐资料。

一、重点名校真题汇编及考研大纲

1. 附赠重点名校：

①重点名校：模拟电子技术 2010-2018、2020-2021、2023 年考研真题汇编(暂无答案)

①重点名校：数字电路逻辑设计 2014-2023 年考研真题汇编(暂无答案)

说明：赠送重点名校考研真题汇编，因不同院校真题相似性极高，甚至部分考题完全相同，建议考生备考过程中认真研究其他院校的考研真题。

2. 深圳大学 801 电子电路考研大纲

①2025 年深圳大学 801 电子电路考研大纲。

说明：考研大纲给出了考试范围及考试内容，是考研出题的重要依据，同时也是分清重难点进行针对性复习的推荐资料，本项为免费提供。

二、2026 年深圳大学 801 电子电路考研资料

3. 《模拟电子技术基础》考研相关资料

(1) 《模拟电子技术基础》[笔记+课件+提纲]

①深圳大学 801 电子电路之《模拟电子技术基础》考研复习笔记。

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段推荐资料。

②深圳大学 801 电子电路之《模拟电子技术基础》本科生课件。

说明：参考书配套授课 PPT 课件，条理清晰，内容详尽，版权归属制作教师，本项免费赠送。

③深圳大学 801 电子电路之《模拟电子技术基础》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

(2) 《模拟电子技术基础》考研核心题库(含答案)

①深圳大学 801 电子电路之《模拟电子技术基础》考研核心题库选择题精编。

②深圳大学 801 电子电路之《模拟电子技术基础》考研核心题库填空题精编。

③深圳大学 801 电子电路之《模拟电子技术基础》考研核心题库判断题精编。

④深圳大学 801 电子电路之《模拟电子技术基础》考研核心题库简答题精编。

⑤深圳大学 801 电子电路之《模拟电子技术基础》考研核心题库计算题精编。

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习推荐资料。

(3) 《模拟电子技术基础》考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2026 年深圳大学 801 电子电路之模拟电子技术基础考研专业课五套仿真模拟题。

说明：严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题，共五套全仿真模拟试题含答案解析。

②2026 年深圳大学 801 电子电路之模拟电子技术基础考研强化五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课强化检测使用。共五套强化模拟题，均含有详细答案解析，考研强化复习推荐。

③2026 年深圳大学 801 电子电路之模拟电子技术基础考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题，均有详细答案解析，最后冲刺推荐资料。

4. 《数字电路与逻辑设计》考研相关资料

(1) 《数字电路与逻辑设计》考研核心题库(含答案)

- ①深圳大学 801 电子电路之《数字电路与逻辑设计》考研核心题库选择题精编。
- ②深圳大学 801 电子电路之《数字电路与逻辑设计》考研核心题库填空题精编。
- ③深圳大学 801 电子电路之《数字电路与逻辑设计》考研核心题库判断题精编。
- ④深圳大学 801 电子电路之《数字电路与逻辑设计》考研核心题库分析题精编。

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习推荐资料。

(2) 《数字电路与逻辑设计》考研题库[仿真+强化+冲刺]

- ①2026 年深圳大学 801 电子电路之数字电路与逻辑设计考研专业课五套仿真模拟题。

说明：严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题，共五套全仿真模拟试题含答案解析。

- ②2026 年深圳大学 801 电子电路之数字电路与逻辑设计考研强化五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课强化检测使用。共五套强化模拟题，均含有详细答案解析，考研强化复习推荐。

- ③2026 年深圳大学 801 电子电路之数字电路与逻辑设计考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题，均有详细答案解析，最后冲刺推荐资料。

三、电子版资料全国统一零售价

本套考研资料包含以上一、二部分(不含教材)，全国统一零售价：[¥]

四、2026 年研究生入学考试指定/推荐参考书目(资料不包括教材)

深圳大学 801 电子电路考研初试参考书

童诗白、华成英《模拟电子技术基础》

蔡良伟《数字电路与逻辑设计》

五、本套考研资料适用学院及考试题型

电子与信息工程学院

选择题、填空题、简答题、计算题、判断题、作图题、分析题、设计题等。

六、本专业一对一辅导(资料不包含，需另付费)

提供本专业高分学长一对一辅导及答疑服务，需另付费，具体辅导内容计划、课时、辅导方式、收费标准等详情请咨询机构或商家。

七、本专业报录数据分析报告(资料不包含，需另付费)

提供本专业近年报考录取数据及调剂分析报告，需另付费，报录数据包括：

- ①报录数据-本专业招生计划、院校分数线、录取情况分析 & 详细录取名单；
- ②调剂去向-报考本专业未被录取的考生调剂去向院校及详细名单。

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	5
深圳大学 801 电子电路考研大纲.....	9
2025 年深圳大学 801 电子电路考研大纲	9
2026 年深圳大学 801 电子电路考研核心笔记	10
《模拟电子技术基础》考研核心笔记	10
第 1 章 半导体基础知识	10
考研提纲及考试要求	10
考研核心笔记	10
第 2 章 基本放大电路	18
考研提纲及考试要求	18
考研核心笔记	18
第 3 章 集成运算放大电路	41
考研提纲及考试要求	41
考研核心笔记	41
第 4 章 放大电路的频率响	61
考研提纲及考试要求	61
考研核心笔记	61
第 5 章 放大电路的反馈	73
考研提纲及考试要求	73
考研核心笔记	73
第 6 章 信号的运算和处理	81
考研提纲及考试要求	81
考研核心笔记	81
第 7 章 波形的发生和信号的转换	94
考研提纲及考试要求	94
考研核心笔记	94
第 8 章 功率放大电路	98
考研提纲及考试要求	98
考研核心笔记	98
第 9 章 直流电源	109
考研提纲及考试要求	109
考研核心笔记	109
第 10 章 模拟电子电路读图	119
考研提纲及考试要求	119
考研核心笔记	119

2026 年深圳大学 801 电子电路考研辅导课件	125
《模拟电子技术基础》考研辅导课件	125
2026 年深圳大学 801 电子电路考研复习提纲	221
《模拟电子技术基础》考研复习提纲	221
2026 年深圳大学 801 电子电路考研核心题库	228
《模拟电子技术基础》考研核心题库之选择题精编	228
《模拟电子技术基础》考研核心题库之判断题精编	252
《模拟电子技术基础》考研核心题库之填空题精编	253
《模拟电子技术基础》考研核心题库之简答题精编	263
《模拟电子技术基础》考研核心题库之计算分析题精编	313
《数字电路与逻辑设计》考研核心题库之选择题精编	374
《数字电路与逻辑设计》考研核心题库之填空题精编	391
《数字电路与逻辑设计》考研核心题库之判断题精编	395
《数字电路与逻辑设计》考研核心题库之分析题精编	397
2026 年深圳大学 801 电子电路考研题库[仿真+强化+冲刺]	406
深圳大学 801 电子电路之模拟电子技术基础考研仿真五套模拟题	406
2026 年模拟电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析（一）	406
2026 年模拟电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析（二）	422
2026 年模拟电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析（三）	438
2026 年模拟电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析（四）	453
2026 年模拟电子技术基础五套仿真模拟题及详细答案解析（五）	470
深圳大学 801 电子电路之模拟电子技术基础考研强化五套模拟题	488
2026 年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析（一）	488
2026 年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析（二）	506
2026 年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析（三）	522
2026 年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析（四）	540
2026 年模拟电子技术基础五套强化模拟题及详细答案解析（五）	557
深圳大学 801 电子电路之模拟电子技术基础考研冲刺五套模拟题	577
2026 年模拟电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析（一）	577
2026 年模拟电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析（二）	595
2026 年模拟电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析（三）	612
2026 年模拟电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析（四）	629
2026 年模拟电子技术基础五套冲刺模拟题及详细答案解析（五）	648
深圳大学 801 电子电路之数字电路与逻辑设计考研仿真五套模拟题	663
2026 年数字电路与逻辑设计五套仿真模拟题及详细答案解析（一）	663
2026 年数字电路与逻辑设计五套仿真模拟题及详细答案解析（二）	666
2026 年数字电路与逻辑设计五套仿真模拟题及详细答案解析（三）	668
2026 年数字电路与逻辑设计五套仿真模拟题及详细答案解析（四）	670

2026 年数字电路与逻辑设计五套仿真模拟题及详细答案解析（五）	673
深圳大学 801 电子电路之数字电路与逻辑设计考研强化五套模拟题	676
2026 年数字电路与逻辑设计五套强化模拟题及详细答案解析（一）	676
2026 年数字电路与逻辑设计五套强化模拟题及详细答案解析（二）	679
2026 年数字电路与逻辑设计五套强化模拟题及详细答案解析（三）	682
2026 年数字电路与逻辑设计五套强化模拟题及详细答案解析（四）	685
2026 年数字电路与逻辑设计五套强化模拟题及详细答案解析（五）	688
深圳大学 801 电子电路之数字电路与逻辑设计考研冲刺五套模拟题	691
2026 年数字电路与逻辑设计五套冲刺模拟题及详细答案解析（一）	691
2026 年数字电路与逻辑设计五套冲刺模拟题及详细答案解析（二）	694
2026 年数字电路与逻辑设计五套冲刺模拟题及详细答案解析（三）	696
2026 年数字电路与逻辑设计五套冲刺模拟题及详细答案解析（四）	699
2026 年数字电路与逻辑设计五套冲刺模拟题及详细答案解析（五）	702
附赠重点名校：模拟电子技术 2010-2018、2020-2021、2023 年考研真题汇编（暂无答案）	705
第一篇、2023 年模拟电子技术考研真题汇编	705
2023 年暨南大学 823 电子技术基础（含模拟）考研专业课真题	705
2023 年扬州大学 872 电子技术基础（含模拟）考研专业课真题	709
第二篇、2021 年模拟电子技术考研真题汇编	711
2021 年安徽师范大学 705 模拟电子技术基础考研专业课真题	711
第三篇、2020 年模拟电子技术考研真题汇编	716
2020 年广东工业大学 858 模拟电子技术基础考研专业课真题	716
2020 年安徽师范大学 705 模拟电子技术基础考研专业课真题	722
第四篇、2018 年模拟电子技术考研真题汇编	726
2018 年安徽师范大学 902 模拟电子技术基础考研专业课真题	726
第五篇、2017 年模拟电子技术考研真题汇编	731
2017 年湘潭大学 834 模拟电子技术（一）考研专业课真题	731
2017 年湘潭大学 853 模拟电子技术（二）考研专业课真题	737
第六篇、2016 年模拟电子技术考研真题汇编	741
2016 年安徽工业大学 841 模拟电子技术考研专业课真题	741
2016 年安徽师范大学 902 模拟电子技术基础考研专业课真题	748
2016 年湘潭大学 834 模拟电子技术一考研专业课真题	754
第七篇、2015 年模拟电子技术考研真题汇编	760
2015 年安徽工业大学 841 模拟电子技术 A 卷考研专业课真题	760
2015 年湘潭大学 834 模拟电子技术一考研专业课真题	767
2015 年湘潭大学 853 模拟电子技术二考研专业课真题	773
第八篇、2014 年模拟电子技术考研真题汇编	777
2014 年安徽工业大学 841 模拟电子技术考研专业课真题	777
第九篇、2013 年模拟电子技术考研真题汇编	783
2013 年南京林业大学 881 模拟电子技术考研专业课真题	783

2013 年湘潭大学 832 模拟电子技术（一）考研专业课真题.....	787
2013 年湘潭大学 835 模拟电子技术（二）考研专业课真题.....	793
第十篇、2012 年模拟电子技术考研真题汇编.....	798
2012 年南京林业大学 881 模拟电子技术考研专业课真题.....	798
2012 年湘潭大学 831 模拟电子技术一考研专业课真题.....	801
2012 年湘潭大学 834 模拟电子技术二考研专业课真题.....	807
第十一篇、2011 年模拟电子技术考研真题汇编.....	811
2011 年湘潭大学 829 模拟电子技术一考研专业课真题.....	811
第十二篇、2010 年模拟电子技术考研真题汇编.....	815
2010 年浙江师范大学 883 模拟电子技术考研专业课真题.....	816
附赠重点名校：数字电路与逻辑设计 2014-2023 年考研真题汇编（暂无答案）	820
第一篇、2023 年 808 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	820
2023 年重庆邮电大学 808 数字电路与逻辑设计考研专业课真题.....	820
第二篇、2022 年 808 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	826
2022 年重庆邮电大学 808 数字电路与逻辑设计 (A) 卷考研专业课真题.....	826
第三篇、2021 年 808 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	831
2021 年重庆邮电大学 808 数字电路与逻辑设计 (A) 卷考研专业课真题.....	831
第四篇、2020 年 808 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	837
2020 年重庆邮电大学 808 数字电路与逻辑设计考研专业课真题.....	838
第五篇、2019 年 808 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	847
2019 年重庆邮电大学 808 数字电路与逻辑设计考研专业课真题.....	847
第六篇、2018 年 808 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	853
2018 年重庆邮电大学 808 数字电路与逻辑设计考研专业课真题.....	853
第七篇、2017 年 807 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	859
2017 年重庆邮电大学 808 数字电路与逻辑设计考研专业课真题.....	859
第八篇、2016 年 807 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	863
2016 年空军工程大学 807 数字电路与逻辑设计考研专业课真题.....	864
第九篇、2015 年 808 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	872
2015 年空军工程大学 808 数字电路与逻辑设计考研专业课真题.....	872
第十篇、2014 年 808 数字电路与逻辑设计考研真题汇编.....	880
2014 年空军工程大学 808 数字电路与逻辑设计考研专业课真题.....	881